

e) como se trata de uma carga puramente Resistiva $R = 500 \Omega$ $Z = 500 \Omega$ $\phi = 0$

$$A = \frac{\sqrt{2} 120}{500} = 0,339411 ; \pi = 2\pi$$

$$I_{0av} = 3 \times \frac{1}{\pi} \times \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} A \cdot \sin(\theta) d\theta$$

$$= 0,28069$$

$$I_{rms} = \sqrt{3 \times \frac{1}{\pi} \times \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} (A \cdot \sin(\theta))^2 d\theta}$$

$$= 0,28533$$

Numa das fases

$$I_{1av} = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} A \cdot \sin(\theta) d\theta$$

$$= \frac{I_{0av}}{3} = 0,09356$$

$$I_{1rms} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} (A \cdot \sin(\theta))^2 d\theta}$$

$$= 0,164739$$

f)

$$S_1 = U_{rms} \times I_{1rms}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\pi} \times \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} (\sqrt{2} 120 \sin(\theta))^2 d\theta} \times 0,164739$$

~~82,3698~~

$$= 120 \times 0,164739 = 19,768 \text{ [VA]}$$

$$P_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_1(\theta) \cdot I_1(\theta) dt = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \sqrt{2} 120 \cdot \sin(\theta) \times \frac{\sqrt{2} 120}{500} \sin(\theta) d\theta$$

$$PF = \frac{P_1}{S_1} \approx 0,686437$$

$$= 13,5695$$