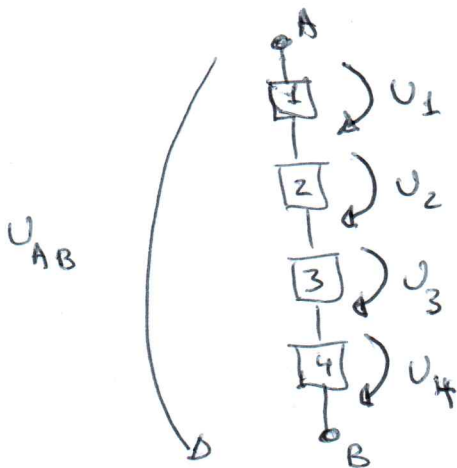


electronica Basica

- Divisor de tensão
- Divisor de corrente



A → medido entre
B → dois pontos, ou seja, um multímetro ou osciloscópio.


$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \times U_{AB}$$

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \times U_{AB}$$

etc

$$\therefore U_n = \frac{R_n}{\sum R_i} \cdot U_{AB}$$

"assume uma porcentagem do total."

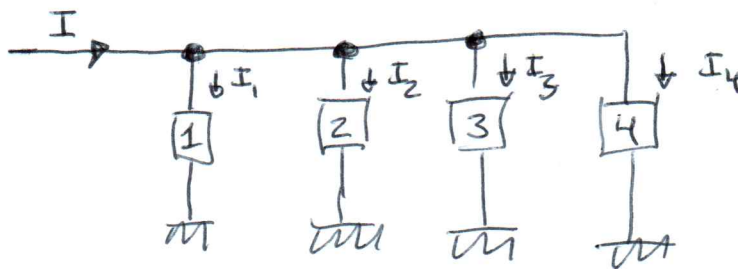

// ≠ paralelo

note.

$$R_2 \parallel R_3 = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$I_1 = \frac{R_2 \parallel R_3 \parallel R_4}{R_1 + (R_2 \parallel R_3 \parallel R_4)} \cdot I$$

etc.

se corrente alternada

$$R = Z \angle 0^\circ$$

$$[R = Z]$$